



**PRÁCTICAS CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES
2º DE GRADO MEDIO DE ELECTROMECAÁNICA
DE VEHÍCULOS**

Edición: 0
Revisión: 1
Fecha:
15/04/2020

Curso: 2º

Grupo: Electromecánica

Fechas de realización:

Nº Práctica: 2.5

Duración: 2 horas

APTO

NO APTO

Unidad Didáctica 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEHÍCULOS

Título: INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS EN MOTOCICLETAS

OBJETIVO

- Saber identificar diferentes componentes de una instalación eléctrica en motocicletas

PRECAUCIONES

- Respetar las normas de seguridad e higiene

DESARROLLO

Es necesario poder interpretar esquemas eléctricos para identificar componentes y conexiones a la hora de la reparación.

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN

Nota: Antes de comenzar, el alumno deberá comprobar que dispone de todo lo necesario para realizar la práctica.

- Esquema eléctrico
- Motocicleta
- Polímetro

INFORME DE LA PRÁCTICA.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO (SI APLICA) Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Entra una motocicleta al taller y el motor de arranque gira pero no arranca. Verificas que tienes señal de captador de cigüeñal pero la moto sigue sin arrancar y decides comprobar alimentaciones de la unidad de inyección. Por ello te propongo que del esquema adjunto de esta moto me digas qué cables son positivos y masas de alimentación.