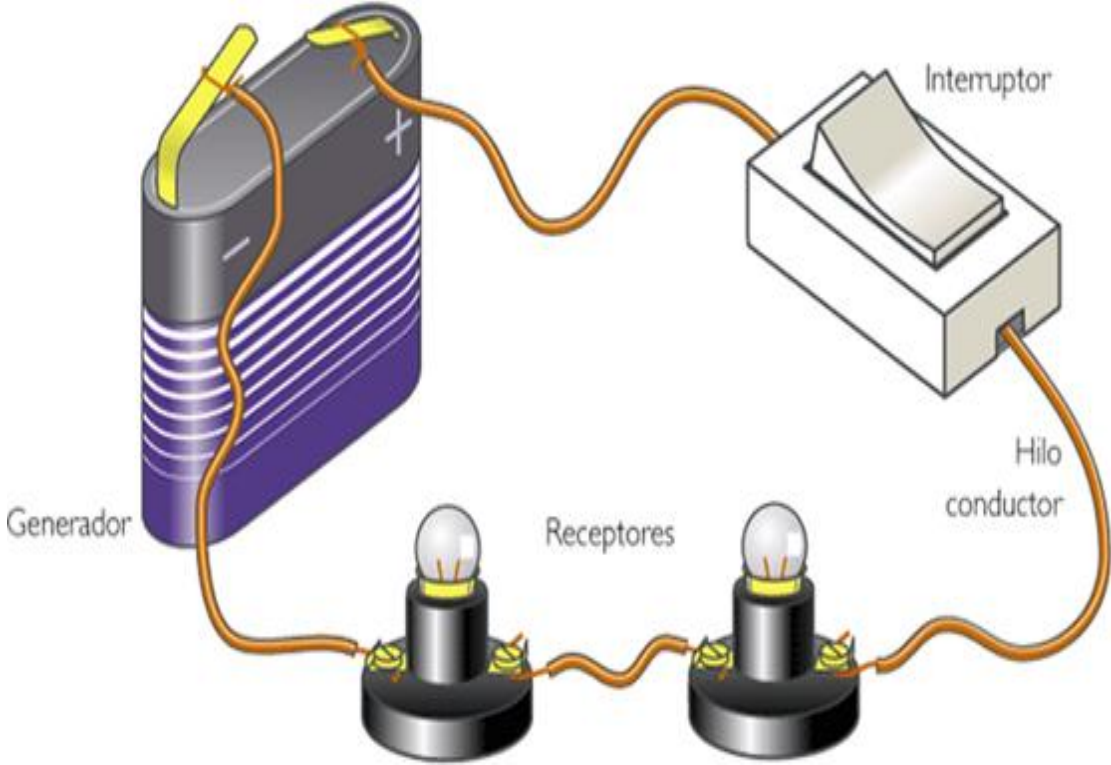


LAS PARTES Y EL TODO

CIENCIAS NATURALES 6º “ LA ELECTRICIDAD”

PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO	¿EN QUÉ CONSISTE?
 El diagrama muestra un circuito eléctrico en serie. A la izquierda hay un generador (pila) etiquetado como 'Generador'. Desde el generador, un hilo conductor (etiquetado como 'Hilo conductor') se dirige hacia un interruptor (etiquetado como 'Interruptor') situado en la parte superior derecha. Desde el interruptor, el hilo continúa hacia abajo y a la izquierda, pasando por dos bombillas (etiquetadas como 'Receptores') que están conectadas en serie. Finalmente, el hilo regresa al generador, completando el circuito. Las bombillas están montadas en soportes de plástico negro.	Realiza un análisis de todas las partes de un circuito, analizamos qué pasaría si no existiera una parte del todo, qué función tiene cada parte y por último una conclusión.

EL OBJETO COMPLETO	

PARTES DEL OBJETO				



¿QUÉ PASARÍA SI FALTASE?				



¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?				



¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LAS PARTES CON EL TODO?				

