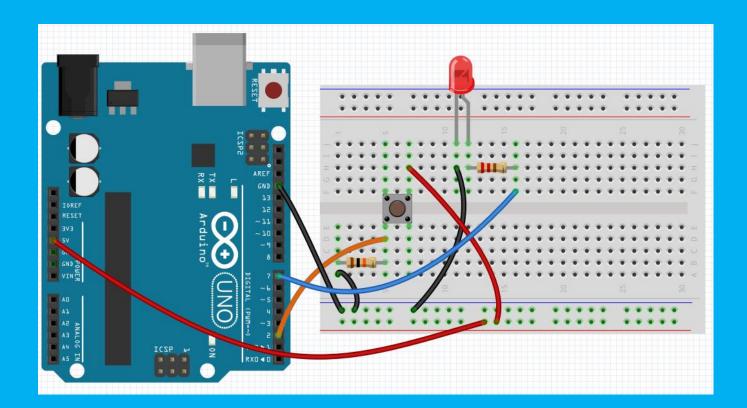


PRAC-2

PRACTICAS CON ARDUINO

Nombre: Botón LED




Autores: Juan Ignacio García Serrano

Francisco Díaz Rivera

Curso: 3°ESO

Materiales:

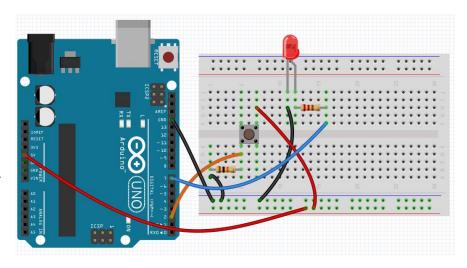- Placa de Arduino
- Placa protoboard
- Un Botón
- Un Led rojo
- Una resistencia de 220 Ω.
- Una resistencia de 10 KΩ.



CÓDIGO


```
// Control de un LED con pulsador.
int buttonPin = 2; //Declaramos buttonPin y lo asociamos al pin 2.
int ledPin = 7; //Declaramos ledPin y lo asociamos al pin 7.
int button; //Declaramos la variable button.

void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT); //Configuramos ledPin como salida.
   pinMode(buttonPin, INPUT); //Configuramos buttonPin como entrada.
}

void loop() {
   //Leemos el estado del boton y lo guardamos en button.
   button = digitalRead(buttonPin);
   if (button == HIGH) //Si la variable button esta en nivel alto (5 v.)
   {
      digitalWrite(ledPin, HIGH); //Encendemos el led.
   }
   else //Si no se cumple lo anterior.
   {
      digitalWrite(ledPin, LOW); //Apagamos el LED.
```

- 1. Modifica el código para que el led se mantenga encendido 3 segundos, y luego se apaga. (Guardar el fichero IDE como **Boton_led_2a**).
- **2.** Cambia del pin2 al pin10 y modifica el código para que funcione. (Guardar el fichero IDE como **Boton_led_2b**).
- 3. Modifica el código para que el led permanezca encendido 3 segundos y apagado medio segundo y lo realice tres veces. (Guardar el fichero IDE como Boton_led_2c).

IMAGEN DEL MONTAJE

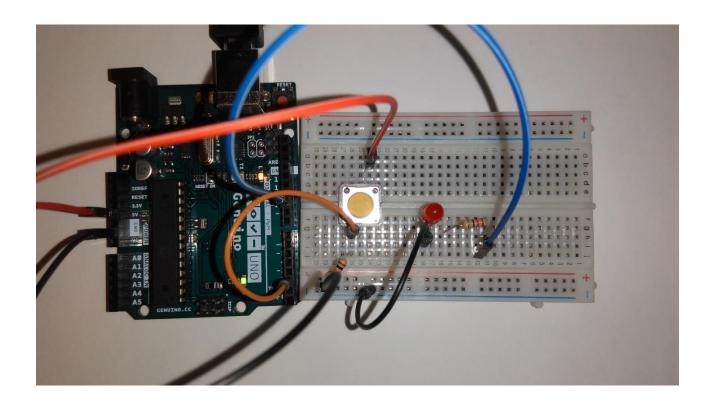

Grupo de trabajo 202922GT013